

$$E_1 = 10V$$

$$V_{D1} = 4V$$


$$I_{D1} = 0,015 A$$

$R_1 = ?$

$$V_{R1} = E_1 - V_{D1} = 10 - 4 = 6V$$

$$I_{R1} = I_{D1} = 0,015 A$$
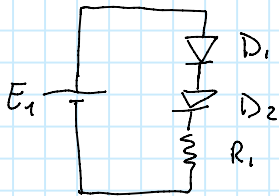
$$R_1 = \frac{V_{R1}}{I_{R1}} = \frac{6}{0,015} = 400 \Omega$$



$$E_1 = 10V$$

$$V_{D1} = 3V$$

$$V_{D2} = 2V$$


$$I_{D1} = 20mA$$

$R_1 = ?$

$$V_{R1} = E_1 - V_{D1} - V_{D2} = 10 - 3 - 2 = 5V$$

$$I_{R1} = I_{D1} = 20mA$$
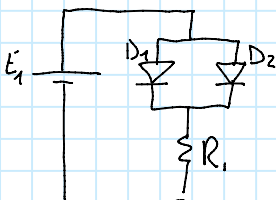
$$R_1 = \frac{V_{R1}}{I_{R1}} = \frac{5V}{20mA} = \frac{5}{0,02} = 250 \Omega$$



$$E_1 = 10V$$


$$V_{D1} = 3V$$

$$V_{D2} = 3V$$

$$I_{D1} = 20mA$$

$$I_{D2} = 10mA$$

$R_1 = ?$

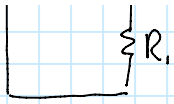



$$I_{D1} = 20 \text{ mA}$$

$$I_{D2} = 10 \text{ mA}$$

$$I_{R1} = I_{D1} + I_{D2} = 20 \text{ mA} + 10 \text{ mA} = 30 \text{ mA}$$

$$V_{R1} = E_1 - V_{D1} = 10 \text{ V} - 3 \text{ V} = 7 \text{ V}$$
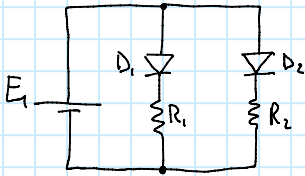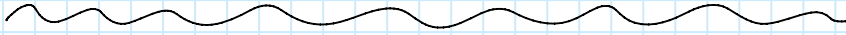
$$R_1 = \frac{V_{R1}}{I_{R1}} = \frac{7 \text{ V}}{30 \text{ mA}} = \frac{7}{0.03} = 233,3 \, \Omega$$



$$E_1 = 6 \text{ V}$$

$$V_{D1} = 2 \text{ V}$$

$$V_{D2} = 3 \text{ V}$$

$$I_{D1} = 20 \text{ mA}$$

$$I_{D2} = 10 \text{ mA}$$

$$R_1 = ?$$

$$R_2 = ?$$

$$V_{R1} = E_1 - V_{D1} = 6 - 2 = 4 \text{ V}$$

$$I_{R1} = I_{D1} = 20 \text{ mA}$$

$$R_1 = \frac{V_{R1}}{I_{R1}} = \frac{4}{20 \text{ mA}} = \frac{4}{0.02} = 200 \, \Omega$$

$$V_{R2} = E_1 - V_{D2} = 6 - 3 = 3 \text{ V}$$

$$I_{R2} = I_{D2} = 10 \text{ mA}$$

$$R_2 = \frac{V_{R2}}{I_{R2}} = \frac{3 \text{ V}}{10 \text{ mA}} = \frac{3}{0.01} = 300 \, \Omega$$