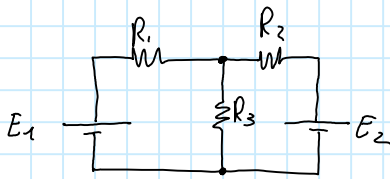


Principio di sovrapposizione degli effetti


martedì 24 gennaio 2023 08:45

J.



$$\begin{aligned} E_1 &= 10V \\ E_2 &= 5V \\ R_1 &= 10\Omega \\ R_2 &= 20\Omega \\ R_3 &= 10\Omega \end{aligned}$$

$$I_{R_3} = ?$$

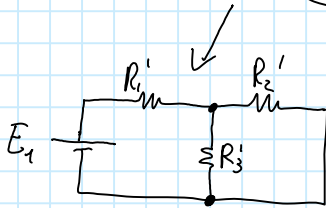

$$R'_{p23} = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3} = \frac{20 \cdot 10}{20 + 10} = \frac{200}{30} = \frac{20}{3}\Omega$$


$$R_{s1} = R_1 + R'_{p23} = 10 + \frac{20}{3} = \frac{50}{3}\Omega$$

$$I_{R_{s1}} = \frac{E_1}{R_{s1}} = \frac{10}{\frac{50}{3}} = \frac{30}{50} = \frac{3}{5}A$$

$$V_{R_{p23}} = R_{p23} \cdot I_{R_{s1}} = \frac{20}{3} \cdot \frac{3}{5} = 4V$$

$$V_{R_{p23}} = V_{R_3}$$
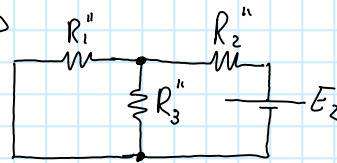
$$I_{R_3}' = \frac{V_{R_3}}{R_3} = \frac{4}{10}A$$



$$R'_{s2} = \frac{R_1 \cdot R_3}{R_1 + R_3} = \frac{10 \cdot 10}{10 + 10} = 5\Omega$$

$$R_{s2} = R_2 + R'_{s2} = 20 + 5 = 25\Omega$$


$$I_{R_{s2}} = \frac{E_2}{R_{s2}} = \frac{5}{25} = \frac{1}{5}A$$

$$V_{R_{p13}} = I_{R_{s2}} \cdot R_{p13} = \frac{1}{5} \cdot 5 = 1V$$

$$V_{R_{p13}} = V_{R_3}'' = 1V$$


$$I_{R_3}'' = \frac{V_{R_3}''}{R_3} = \frac{1}{10}A$$
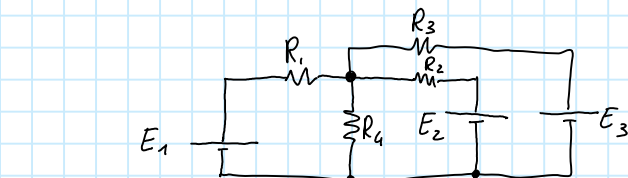
$$I_{R_3} = I_{R_3}' + I_{R_3}'' = \frac{4}{10} + \frac{1}{10} = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}A$$




$$\begin{aligned} E_1 &= 10V \\ E_2 &= 5V \\ E_3 &= 10V \\ R_1 &= 10\Omega \\ R_2 &= 10\Omega \\ R_3 &= 20\Omega \\ R_4 &= 10\Omega \end{aligned}$$


$$I_{R_4} = ?$$

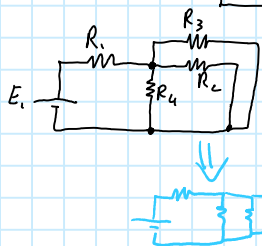
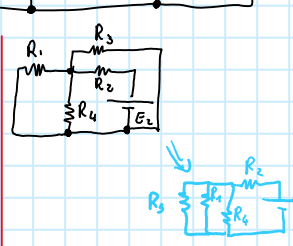
$$R'_{p1} = \frac{1}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}} = \frac{1}{\frac{1}{10} + \frac{1}{20} + \frac{1}{10}} = \frac{1}{\frac{3}{10}} = \frac{10}{3}\Omega$$



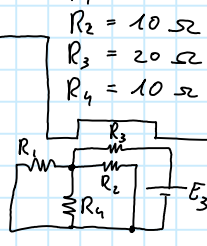
$$R'_{p2} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}} = \frac{1}{\frac{1}{10} + \frac{1}{20} + \frac{1}{10}} = \frac{1}{\frac{3}{10}} = \frac{10}{3}\Omega$$



$$R'_{p3} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4}} = \frac{1}{\frac{1}{10} + \frac{1}{10} + \frac{1}{10}} = \frac{1}{\frac{3}{10}} = \frac{10}{3}\Omega$$
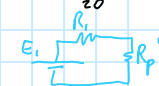
$$K_P = \frac{1}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}} = \frac{1}{\frac{1}{10} + \frac{1}{20} + \frac{1}{10}} = \frac{1}{\frac{20}{20} + \frac{10}{20} + \frac{20}{20}} = \frac{1}{\frac{50}{20}} = \frac{20}{5} = 4 \Omega$$



$$R_{S'} = R_1 + R_{P'} = 10 + 4 = 14 \Omega$$



$$I_{R_{S'}} = \frac{E_1}{R_{S'}} = \frac{10}{14} = \frac{5}{7} A$$

REGOLA MAGICA (SERIE)

$$I_{R_{S'}} = I_{R_1} = I_{R_{P'}}$$

$$V_{R_{P'}} = R_{P'} \cdot I_{R_{P'}} = 4 \cdot \frac{5}{7} = \frac{20}{7} V$$

ALTRA REGOLA MAGICA (PARALLELO)

$$V_{R_{P'}} = V_{R_2} = V_{R_3} = V_{R_4}$$

$$I_{R_4} = \frac{V_{R_4}}{R_4} = \frac{\frac{20}{7}}{10} = \frac{20}{70} = \frac{2}{7} A$$

$$\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} = \frac{1}{10} + \frac{1}{20} + \frac{1}{10} = \frac{20}{20} + \frac{10}{20} + \frac{20}{20} = \frac{50}{20}$$

$$R_S' = R_2 + R_{P'} = 10 + 4 = 14 \Omega$$



$$I_{R_S'} = \frac{E_2}{R_S'} = \frac{5}{14} A$$

REGOLA MAGICA (SERIE)

$$I_{R_S'} = I_{R_2} = I_{R_{P'}}$$

$$V_{R_{P'}} = R_{P'} \cdot I_{R_{P'}} = 4 \cdot \frac{5}{14} = \frac{20}{14} = \frac{10}{7} V$$


REGOLA MAGICA (PARALLELO)

$$V_{R_{P'}} = V_{R_1} = V_{R_3} = V_{R_4}$$

$$I_{R_4} = \frac{V_{R_4}}{R_4} = \frac{\frac{10}{7}}{10} = \frac{10}{70} = \frac{1}{7} A$$

$$\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} = \frac{1}{10} + \frac{1}{10} + \frac{1}{10} = \frac{1}{\frac{10}{3}} = \frac{3}{10}$$
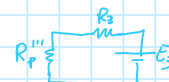
$$R_S'' = R_3 + R_{P''} = 20 + \frac{10}{3} = \frac{70}{3} \Omega$$



$$I_{R_S''} = \frac{E_3}{R_S''} = \frac{10}{\frac{70}{3}} = \frac{10 \cdot 3}{70} = \frac{3}{7} A$$

REGOLA MAGICA (SERIE)

$$I_{R_S''} = I_{R_3} = I_{R_{P''}}$$


$$V_{R_{P''}} = R_{P''} \cdot I_{R_{P''}} = \frac{10}{3} \cdot \frac{3}{7} = \frac{10}{7} V$$

REGOLA MAGICA (PARALLELO)

$$V_{R_{P''}} = V_{R_1} = V_{R_2} = V_{R_4}$$


$$I_{R_4} = \frac{V_{R_4}}{R_4} = \frac{\frac{10}{7}}{10} = \frac{10}{70} = \frac{1}{7} A$$
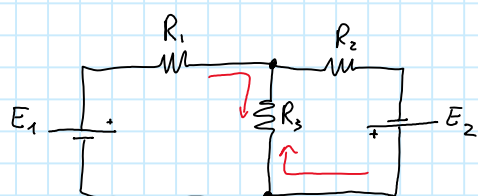
$$I_{R_4} = I_{R_4'} + I_{R_4''} + I_{R_4'''} = \frac{2}{7} + \frac{1}{7} + \frac{1}{7} = \frac{4}{7} A$$



$$\begin{aligned} R_1 &= 2 \Omega \\ R_2 &= 3 \Omega \\ R_3 &= 4 \Omega \\ E_1 &= 10 V \\ E_2 &= 5 V \end{aligned}$$

$$I_{R_3} = ?$$

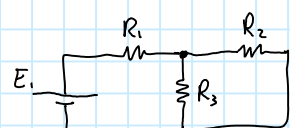

$$R_{P'} = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3} = \frac{3 \cdot 4}{3 + 4} = \frac{12}{7} \Omega$$



$$R_S' = R_1 + R_{P'} = 2 + \frac{12}{7} = \frac{26}{7} \Omega$$




$$I_{R_S'} = \frac{E_1}{R_S'} = \frac{10}{\frac{26}{7}} = \frac{10 \cdot 7}{26} = \frac{35}{13} A$$

REGOLA MAGICA (SERIE)

$$I_{R_S'} = I_{R_1} = I_{R_{P'}}$$
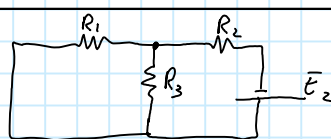
$$V_{R_{P'}} = R_{P'} \cdot I_{R_{P'}} = \frac{12}{7} \cdot \frac{35}{13} = \frac{60}{13} V$$



$$R_{P''} = \frac{R_1 \cdot R_3}{R_1 + R_3} = \frac{2 \cdot 4}{2 + 4} = \frac{8}{6} = \frac{4}{3} \Omega$$

$$R_S'' = R_2 + R_{P''} = 3 + \frac{4}{3} = \frac{13}{3} \Omega$$



$$I_{R_S''} = \frac{E_2}{R_S''} = \frac{5}{\frac{13}{3}} = \frac{5 \cdot 3}{13} = \frac{15}{13} A$$

REGOLA MAGICA (SERIE)

$$I_{R_S''} = I_{R_2} = I_{R_{P''}}$$

$$V_{R_{P''}} = R_{P''} \cdot I_{R_{P''}} = \frac{4}{3} \cdot \frac{15}{13} = \frac{20}{13} V$$

REGOLA MAGICA (PARALLELO)

$$I_{R_5} = I_{R_1} = I_{R_P}$$

$$V_{R_P} = R_P \cdot I_{R_P} = \frac{12}{2} \cdot \frac{35}{13} = \frac{60}{13} \text{ V}$$

REGOLA MAGICA (PARALLELO)

$$V_{R_P} = V_{R_2} = V_{R_3}$$

$$I_{R_3} = \frac{V_{R_3}}{R_3} = \frac{\frac{60}{13}}{4} = \frac{60}{13} \cdot \frac{1}{4} = \frac{15}{13} \text{ A}$$




$$V_{R_P}'' = R_P \cdot I_{R_P}'' = \frac{4}{2} \cdot \frac{15}{13} = \frac{20}{13} \text{ V}$$

REGOLA MAGICA (PARALLELO)

$$V_{R_P}'' = V_{R_1} = V_{R_3}$$

$$I_{R_3}'' = \frac{V_{R_3}}{R_3} = \frac{\frac{20}{13}}{4} = \frac{20}{13} \cdot \frac{1}{4} = \frac{5}{13} \text{ A}$$
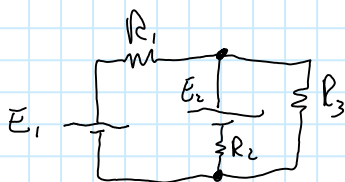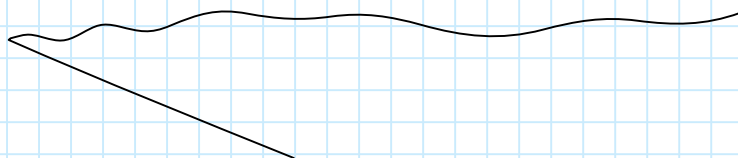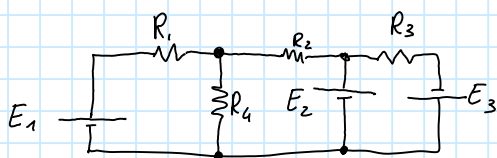
$$I_{R_3} = I_{R_3}' - I_{R_3}'' = \frac{15}{13} - \frac{5}{13} = \frac{10}{13} \text{ A}$$



$$E_1 = 6 \text{ V}$$

$$E_2 = 10 \text{ V}$$


$$R_1 = 3 \Omega$$

$$R_2 = 4 \Omega$$

$$R_3 = 6 \Omega$$

$$I_{R_3} = ?$$

$$V_{R_3} = ?$$

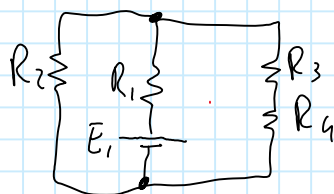

$$E_1 = 12 \text{ V}$$

$$R_1 = 10 \Omega$$

$$R_2 = 6 \Omega$$

$$R_3 = 3 \Omega$$

$$R_4 = 10 \Omega$$

$$V_{R_4} = ?$$

$$I_{R_4} = ?$$