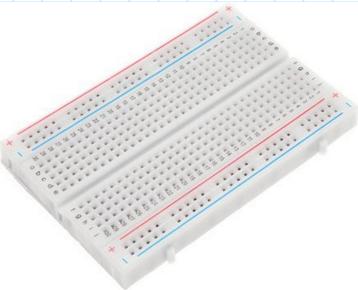


Breadboard



BREAD BOARD



R_1 R_2



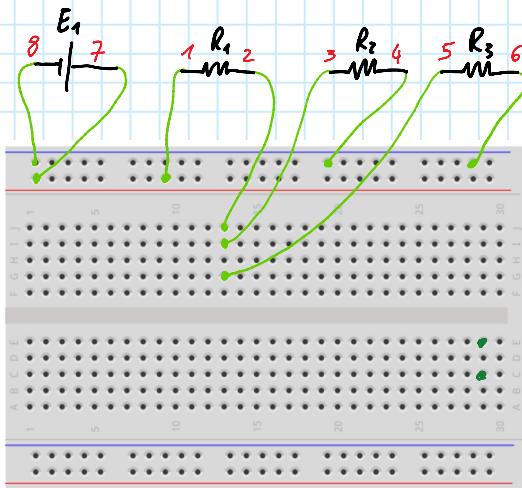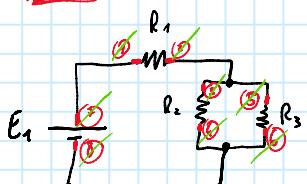LINIA: INSERIRE DI FORI COLLEGATI TRA LORO



① EVIDENZIARE E NUMERARE I TERMINALI DEI COMPONENTI

② DISegNARE I COMPONENTI SOPRA LA BREAD BOARD CON RELATIVA NUMERAZIONE DEI TERMINALI

③ I TERMINALI COLLEGATI DIRITTAMENTE VANO COLLEGATI SULLA STESSA LINEA (UNA VOLTA COLLEGATI TUTTI I TERMINALI CONNESSI DIRITTAMENTE NON VA PIÙ USATA LA LINEA)

DUE TERMINALI SI DICONO CONNESSI DIRITTAMENTE SE ESISTE ALMENO UN PERCORSO FORMATO DA UN CAVO CHE LI CORRETTE



