

Porte logiche

**Logic
Gates**

Empower
Digital Week



BUFFER
"Output = Input"



Input	Output
0	0
1	1

NOT
"Inverter"



Input	Output
0	1
1	0

"Opposite circle"

AND

"This and that"



A	B	Output
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

OR

"This or that"



A	B	Output
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

XOR

"This or that. Not both!"



(aka EXOR/
"Exclusive OR")

A	B	Output
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

NAND

"NOT-AND"



A	B	Output
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

NOR

"NOT-OR"



A	B	Output
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

XNOR

"Exclusive NOT-OR"



(The inverse of
an XOR gate)

A	B	Output
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Circuiti logici notevoli

- OR
- NOT
- AND

Negate:


- NAND
- NOR
- NOT

Esclusive:

- XOR
- XNOR

AND-OR

 
An AND-OR circuit directly implements an SOP expression



AND-OR-INVERT LOGIC

$$X = (\overline{A + B})(\overline{C + D}) = (\overline{AB})(\overline{CD}) = \overline{(\overline{AB})(\overline{CD})} = \overline{\overline{AB} + \overline{CD}} = \overline{\overline{AB} + \overline{CD}}$$

 When the output of an AND-OR circuit is complemented (inverted), it results in an AND-OR Invert circuit.




EXCLUSIVE-OR

Although this circuit is considered a type of logic gate with its own unique symbol, it is actually a combination of two AND gates, one OR gate, and two



Truth table for an exclusive-OR.

A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0


 


EXCLUSIVE-NOR LOGIC

Notice that the output X is HIGH only when the two inputs, A and B, are at the same level.


The exclusive-NOR can be implemented by simply inverting the output of an exclusive-OR, as shown in Figure 5-6(a), or by directly implementing the expression $\overline{A}B + A\overline{B}$, as shown in part (b).
  
$$X = \overline{AB} + \overline{\overline{A}\overline{B}} = \overline{AB} + (\overline{A}\overline{B}) = (\overline{A} + B)(A + \overline{B}) = \overline{A}B + AB$$



Two equivalent ways of implementing the exclusive-NOR.

NAND

 


Circuiti logici sequenziali

Riferimento: [Come funziona un flip flop \(elettronica digitale\) - Andrea Minini](#)

Flip flop


I flip flop sono circuiti sequenziali usati come memoria elementare. Esistono diverse tipologie di flip-flop: SR (Set Reset), JK, T (Toggle), D (Delay)

FLIP FLOP RS

 


R	S	Q	\overline{Q}
0	0	nc	nc
1	0	0	1
0	1	1	0
1	1	—	—

FLIP FLOP JK

 


J	K	Q	\overline{Q}
0	0	nc	nc
1	0	0	1
0	1	1	0
1	1	\overline{Q}	Q

FLIP FLOP D

 

D	Q	\overline{Q}
0	0	1
1	1	0


FLIP FLOP T

 

T	Q	\bar{Q}
0	Q	\bar{Q}
1	\bar{Q}	Q

Latch


Basate su reti sequenziali:

 

Latch = Mantiene gli stati


Vari tipi:

 - Sequenziale (SR)
 - Flip-flop = Basati su segnale di clock
 - Pulsanti di SET e RESET usando le porte NAND/NOR



S	R	Q
1	0	1
0	1	0
0	0	MEMORIZZAZIONE
1	1	NON AMMESSA

- Latch con enable (NAND)

 


E	S	R	Q
0	x	x	ULTIMO DATO
1	1	0	1
1	0	1	0
1	0	0	MEMORIA
1	1	1	NON AMMESSO

D-Latch = SET/RESET entrambi ad 1




D-LATCH

 

E	D	Q
0	X	Ultimo Dato
1	1	1
1	0	0




Esempio grafico completo:

 


(a)

E	S	R	Q	Q_{next}	Q_{next}'
0	\times	\times	0	0	1
0	\times	\times	1	1	0
1	0	0	0	0	1
1	0	0	1	1	0
1	0	1	\times	0	1
1	1	0	\times	1	0
1	1	1	\times	1	1

(b)

 

(c)

 

(d)


Sommatori binari

Riferimento: [10_Sommatori e sottrattori binari.pdf \(unipd.it\)](http://10_Sommatori_e_sottrattori_binari.pdf(unipd.it))


Reti combinatorie che ricevono in ingresso n bit degli addendi da sommare e generano in uscita i bit della somma binaria con il relativo riporto.

Half-adder

Somma con bit di riporto

 

<i>A</i>	<i>B</i>		
		<i>S</i>	<i>C</i>
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

 


$$S = A \oplus B$$

$$C = A \cdot B$$

Dove A e B sono i bit da sommare, S è il bit della somma (sum) e C è il bit del riporto (carry).

Abbiamo così costruito il semisommatore o Half-Adder.

SCHEMA A BLOCCHI DI UN HALF ADDER

 

$$S = A \oplus B$$



$$C = AB$$

S=SOMMA


C=CURRY (RIPORTO)

Full adder

  Il circuito full-adder si presenta con tre ingressi e due uscite:



Esempio con parole a 4 bit:

 

Trasparenza

Un latch può essere “trasparente” o “in memorizzazione” (hold), e si troverà nell'uno o nell'altro stato a seconda del livello (alto o basso) del segnale di clock.

- Quando un latch è “trasparente” ogni variazione dell'ingresso I comporta immediatamente una variazione dell'uscita U .

Differenza tra latch e flipflop

- Latch = Attivo con segnale di enable
- Flip-flop = Dipende dal clock